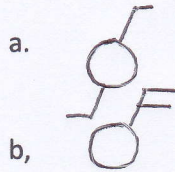


ULANGAN HARIAN 1 – INSTALASI LISTRIK TAHUN PELAJARAN 2013/2014

1. Perhatikan gambar komponen di bawah ini yang berfungsi pemutus hubungan arus/aliran listrik
Jika terjadi hubung singkat/short circuit adalah gambar....



2. Komponen yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang di kenal dengan nama saklar tunggal di gambarkan simbolnya seperti...




3. Instalasi listrik yang tidak termasuk kepada pemakaian/pemasangan seperti instalasi listrik secara umum adalah....

- a. Instalasi listrik telekomunikasi
b. Instalasi listrik rumah tangga

- c. Instalasi listrik rumah sakit
d. Instalasi listrik apartemen

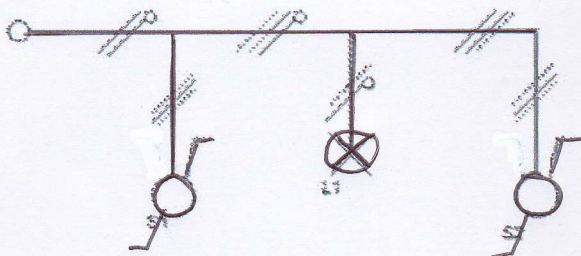4. Gambar di bawah ini adalah gambar hubungan instalasi listrik ...



- a. satu saklar seri dua lampu
b. dua saklar ganda dua lampu

- c. saklar hotel atau saklar tukar
d. satu saklar tukar satu lampu

5. Gambar di bawah ini adalah gambar hubungan instalasi listrik ...

